


제 5 장 교류전압 제어기

AC to AC Converter AC → AC

5.1 개요

- 교류전력을 직접 변환
- Light Dimmer, Small Power Induction Motor 등에 사용
- 종류
 - Phase Control 방식
 - Integral Control 방식

5.2 단상 교류 전압제어기

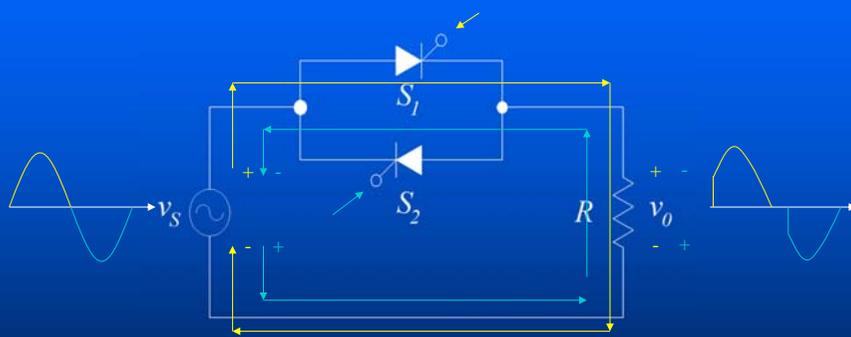


5.2 단상교류전압제어기: 실효값

$$\begin{aligned}
 V_{o,rms} &= \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (V_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} \\
 &= \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi} \left[\frac{\omega t}{2} - \frac{\sin 2\omega t}{4} \right]_{\alpha}^{\pi}} \\
 &= \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sin 2\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{4} \right)} \\
 &= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right)}
 \end{aligned}$$

5.2 단상교류전압제어기: 역률

■ 역률(Power Factor)

- 역률=유효/피상

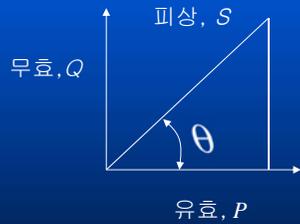

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{V_{o,rms}}{V_{s,rms}}$$


$$= \frac{\frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

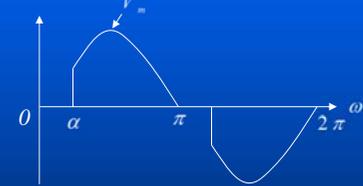5.2 단상교류전압제어기: 전류

■ 평균값

$$\begin{aligned} I_{SCR,avg} &= \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{V_m}{R} \sin \omega t d(\omega t) \\ &= \frac{V_m}{2\pi R} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi} \\ &= \frac{V_m}{2\pi R} (1 + \cos \alpha) \end{aligned}$$




■ 실효값

$$I_{base} = \frac{V_{S,rms}}{R}$$

예제 5.1 저항부하를 가진 단상제어기(1)

(a) 500 W를 공급하는 지연각

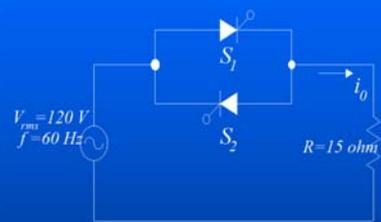

$$P = \frac{V_{o,rms}^2}{R}$$

$$V_{o,rms} = \sqrt{PR} = \sqrt{(500 \times 15)} = 86.6 V$$

$$V_{o,rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

$$\therefore 86.6 - 120 \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = 0$$

$$\alpha = 1.54 \text{ rad} = 88.1^\circ$$

(b) 전원전류의 실효값

$$I_{o,rms} = \frac{V_{o,rms}}{R} = \frac{86.6}{15} = 5.77 A$$

예제 5.1 저항부하를 가진 단상제어기(2)



(c) SCR 전류의 실효, 평균값

$$I_{SCR,rms} = \frac{I_{o,rms}}{\sqrt{2}} = \frac{5.77}{\sqrt{2}} = 4.08 A$$

$$\begin{aligned} I_{SCR,avg} &= \frac{V_m}{2\pi R} (1 + \cos \alpha) \\ &= \frac{\sqrt{2}(120)}{2\pi(15)} (1 + \cos(88.1)) = 1.86 A \end{aligned}$$


(d) 역률

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{500}{(120)(5.77)} = 0.72$$

(e) 전원전류의 실효값

$$I_{base} = \frac{V_{S,rms}}{R} = \frac{120}{15} = 8.0 A$$

예제 5-1(2) Pspice Simulation

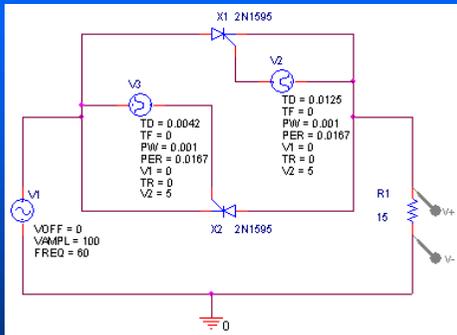

Parameter

- ✓ $R=15 \Omega$
- ✓ $f=60 \text{ Hz}$
- ✓ $\alpha=90$
- $TD1:0.0042(1/240)$
- $TD2:0.0125(3/240)$
- ✓ $PW=0.001$
- ✓ $V_m=100V$
- ✓ Transient Step

=0 50 ms

Find: i, i_{avg}, P

5.2 단상교류전압제어기: 고조파


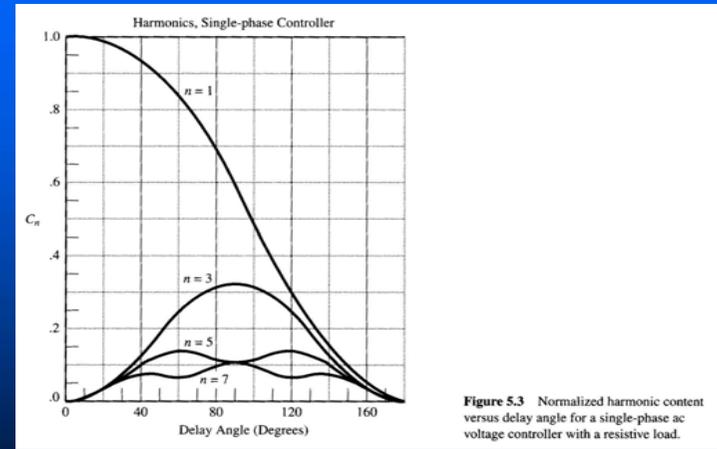



Figure 5.3 Normalized harmonic content versus delay angle for a single-phase ac voltage controller with a resistive load.

5.2 단상교류전압제어기: R-L 제어회로

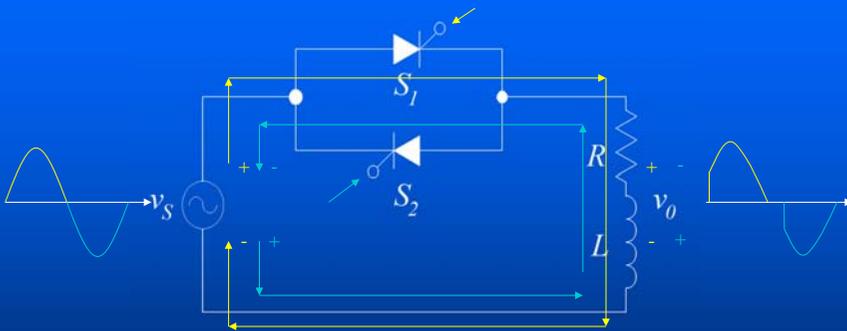


$$V_m \sin(\omega t) = Ri_0(t) + L \frac{di_0(t)}{dt}$$

5.2 단상교류전압제어기: R-L부하 전류

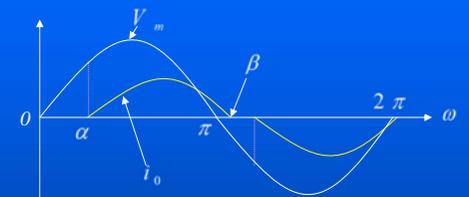

$$i(\omega t) = \begin{cases} \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\omega t - \theta) + \sin(\alpha - \theta) \cdot e^{-\frac{(\alpha - \omega t)R}{\omega L}} \right] & \text{at } \alpha \leq \omega t \leq \beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

5.2 단상교류전압제어기: R-L부하 통전각

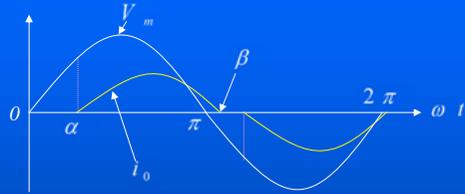


- 소호각(Extinction Angle)

$$i(\beta) = 0 = \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\beta - \theta) + \sin(\alpha - \theta) \cdot e^{-\frac{(\alpha - \beta)R}{\omega L}} \right]$$



- 통전각(Duration Angle)

$$\gamma = \beta - \alpha$$

5.3 3상 전압조절기(Y 결선)

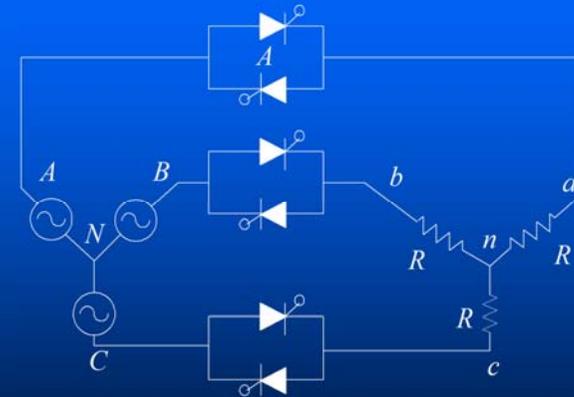

5.3 3상 전압조절기: 전압

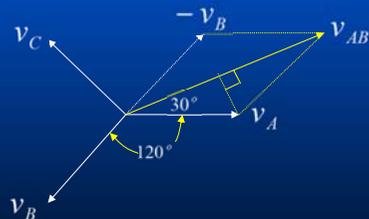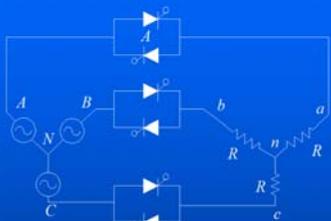

$$v_A = \sqrt{2}V \sin \omega t$$

$$v_B = \sqrt{2}V \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right)$$


$$v_C = \sqrt{2}V \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$v_{AB} = 2v_A \cos(30^\circ) \angle 30^\circ$$

$$= 2v_A \frac{\sqrt{3}}{2} \angle 30^\circ$$

$$= \sqrt{3}v_A \angle 30^\circ$$

5.3 3상 전압조절기(Δ 결선)

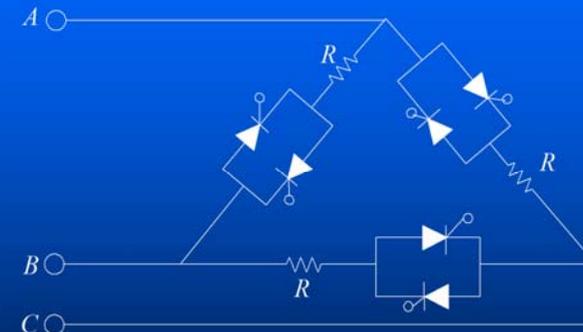


5.4 유도전동기 속도제어

- 전압제어(Voltage Control)
 - 1차 전압제어
 - Squirrel-cage(농형)
- 전압-주파수제어(Voltage /Frequency Control)
- 주파수 제어(Frequency Control)

$$N = \frac{120f}{P}(1-s)$$

5.5 정지형 무효전력제어

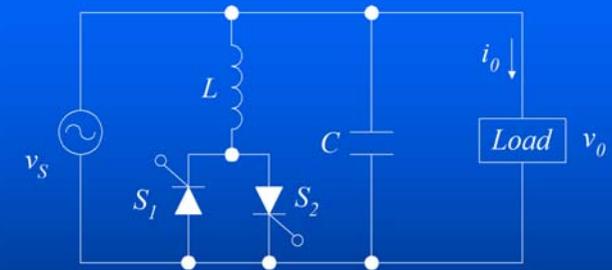

- L의 가변에 의한 역률 보상
- Load의 값에 따라 효율적으로 무효전력 관리