



## 제 5 장 교류전압 제어기

### AC to AC Converter AC → AC

## 5.1 개요

- 교류전력을 직접 변환
- Light Dimmer, Small Power Induction Motor 등에 사용
- 종류
  - Phase Control 방식
  - Integral Control 방식





## 전동기의 종류

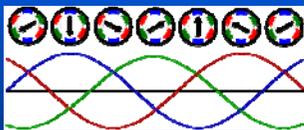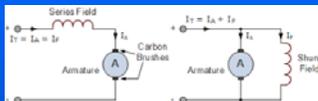


$$N = \frac{120 f}{P} (1 - s) [rpm]$$

- 직류
  - 분권 (shunt): 회전자와 계자 병렬, 정속도
  - 직권 (series): 회전자와 계자 직렬, 회전력 (torque)
  - 복권 (compound)
- 교류 단상: 회전자계가 발생하지 않음
  - 분상기동, 콘덴서 기동, 반발기동
- 교류 3상: 회전자계가 발생
  - 유도전동기(induction): slip이 발생  
암페어의 법칙: 회전자에 자계 유도
  - 농형(squirrel cage): 5kw 이하
  - 권선형(wound): 5kw 이상
  - 동기전동기(synchronous): 동기속도

## 3상 유도전동기

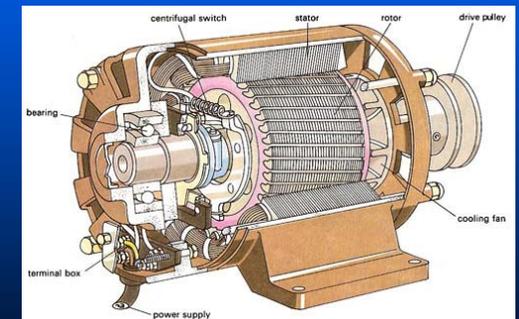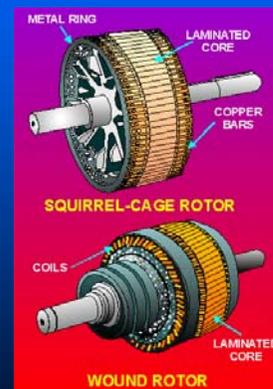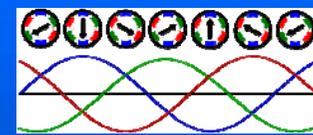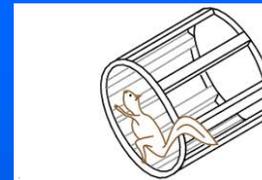

## 5.2 단상 교류 전압제어기

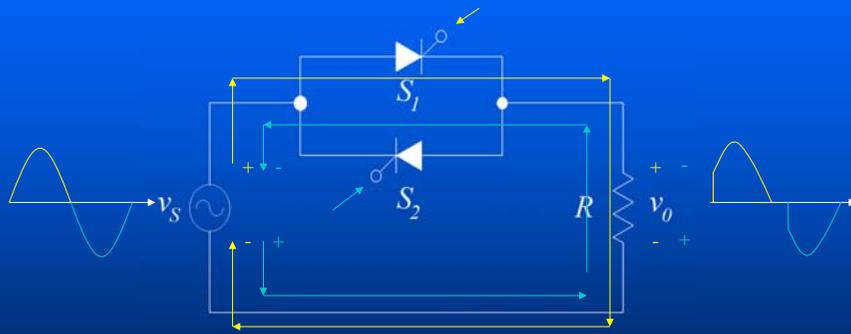

## 5.2 단상교류전압제어기: 실효값

$$V_{o,rms} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (V_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)}$$

$$\left( \sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right)$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi} \left[ \frac{\omega t}{2} - \frac{\sin 2\omega t}{4} \right]_{\alpha}^{\pi}}$$

$$= \sqrt{\frac{V_m^2}{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\sin 2\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{4} \right)}$$


$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\left( 1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right)}$$

## 5.2 단상교류전압제어기: 역률
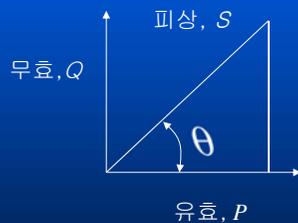
### ■ 역률 (Power Factor)

- 역률 = 유효 / 피상

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{V_{o,rms}}{V_{s,rms}}$$



$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{\left( 1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right)} \frac{1}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}$$

$$= \sqrt{\left( 1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right)}$$

## 5.2 단상교류전압제어기: 전류

### ■ 평균값

$$I_{SCR,avg} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{V_m}{R} \sin \omega t d(\omega t)$$

$$\int \sin dt = -\cos t$$

$$= \frac{V_m}{2\pi R} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi}$$


$$= \frac{V_m}{2\pi R} (1 + \cos \alpha)$$

### ■ 실효값

$$I_{base} = \frac{V_{S,rms}}{R}$$

## 예제 5.1 저항부하를 가진 단상제어기(1)

(a) 500 W를 공급하는 지연각

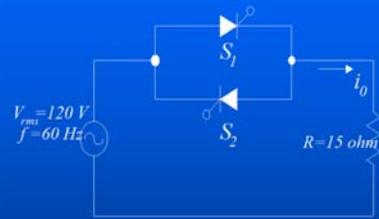

$$P = \frac{V_{0,rms}^2}{R}$$

$$V_{0,rms} = \sqrt{PR} = \sqrt{(500 \times 15)} = 86.6 \text{ V}$$

$$V_{0,rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$


$$\therefore 86.6 - 120 \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = 0$$

$$\alpha = 1.54 \text{ rad} = 88.1^\circ$$

(b) 전원전류의 실효값

$$I_{0,rms} = \frac{V_{0,rms}}{R} = \frac{86.6}{15} = 5.77 \text{ A}$$

## 예제 5.1 저항부하를 가진 단상제어기(2)

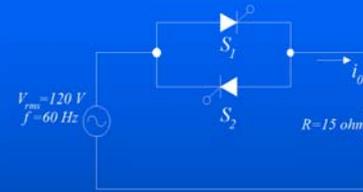

(c) SCR 전류의 실효, 평균값

$$I_{SCR,rms} = \frac{I_{0,rms}}{\sqrt{2}} = \frac{5.77}{\sqrt{2}} = 4.08 \text{ A}$$

$$I_{SCR,avg} = \frac{V_m}{2\pi R} (1 + \cos \alpha) = \frac{\sqrt{2}(120)}{2\pi(15)} (1 + \cos(88.1)) = 1.86 \text{ A}$$


(d) 역률

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{500}{(120)(5.77)} = 0.72$$

(e) 전원전류의 실효값

$$I_{base} = \frac{V_{S,rms}}{R} = \frac{120}{15} = 8.0 \text{ A}$$

## 예제 5-1(2) Pspice Simulation

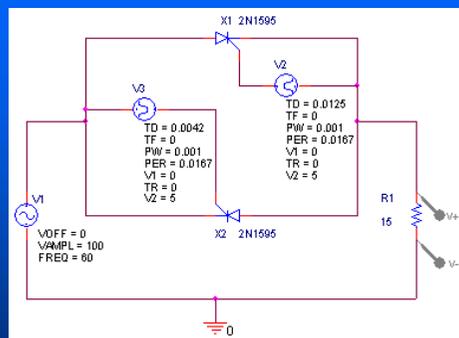

■ Parameter

✓  $R=15 \Omega$

✓  $f=60 \text{ Hz}$

✓  $\alpha=90$

-  $TD1:0.0042(1/240)$

-  $TD2:0.0125(3/240)$

✓  $PW=0.001$




✓  $V_m=100\text{V}$

✓ Transient Step


=0 50 ms

■ Find:  $i, i_{avg}, P$

## 5.2 단상교류전압제어기: 고조파

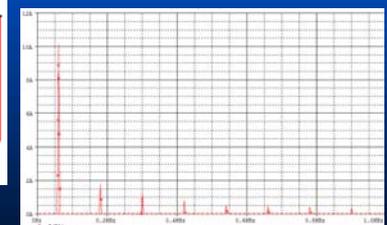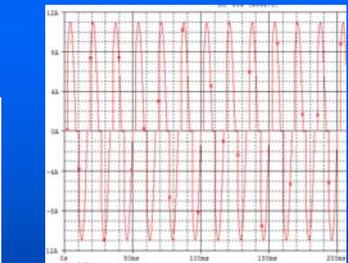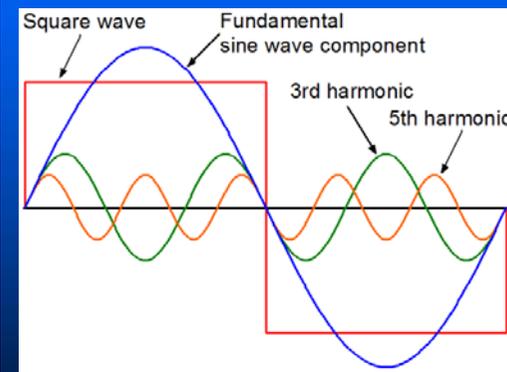


## 5.2 단상교류전압제어기: R-L 제어회로

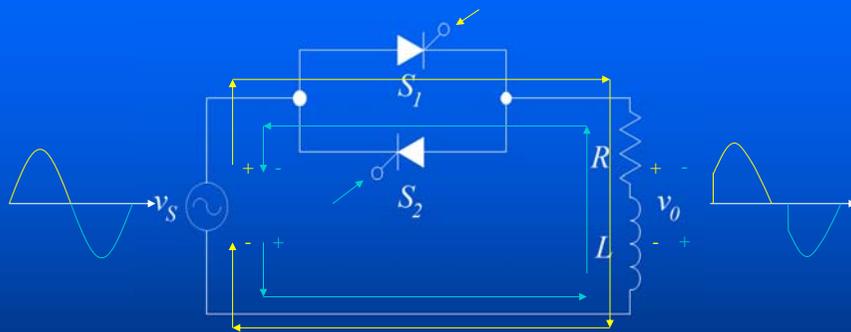


$$V_m \sin(\omega t) = Ri_0(t) + L \frac{di_0(t)}{dt}$$

## 5.2 단상교류전압제어기: R-L부하 전류

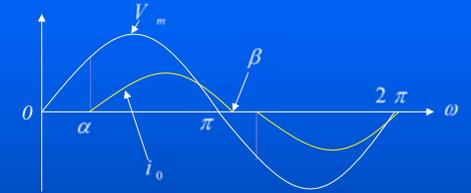

$$i(\omega t) = \begin{cases} \frac{V_m}{Z} \left[ \sin(\omega t - \theta) + \sin(\alpha - \theta) \cdot e^{-\frac{(\alpha - \omega t)R}{\omega L}} \right] & \text{at } \alpha \leq \omega t \leq \beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

## 5.2 단상교류전압제어기: R-L부하 통전각

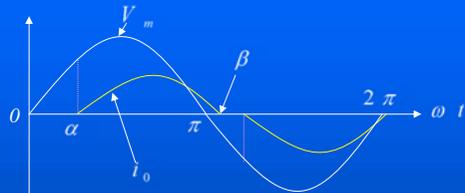

- 소호각(Extinction Angle)

$$i(\beta) = 0 = \frac{V_m}{Z} \left[ \sin(\beta - \theta) + \sin(\alpha - \theta) \cdot e^{-\frac{(\alpha - \beta)R}{\omega L}} \right]$$


- 통전각(Duration Angle)

$$\gamma = \beta - \alpha$$

## 3상회로


| 결선       | 선간전류                  | 선전류                   | 전력                                 |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Y        | $\sqrt{3} \times$ 상전압 | 상전류                   | $\sqrt{3} \times$ 상전압 $\times$ 상전류 |
| $\Delta$ | 상전압                   | $\sqrt{3} \times$ 상전류 | $\sqrt{3} \times$ 상전압 $\times$ 상전류 |

## Y-Δ 기동법

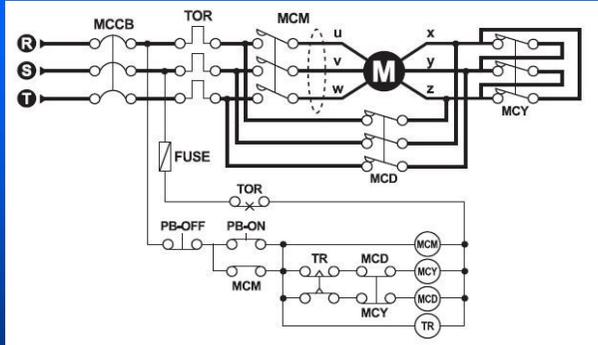


| 결선 | 선간전류                  | 선전류                   | 전력                                 |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Y  | $\sqrt{3} \times$ 상전압 | 상전류                   | $\sqrt{3} \times$ 상전압 $\times$ 상전류 |
| Δ  | 상전압                   | $\sqrt{3} \times$ 상전류 | $\sqrt{3} \times$ 상전압 $\times$ 상전류 |

## 5.3 3상 전압조절기(Y 결선)

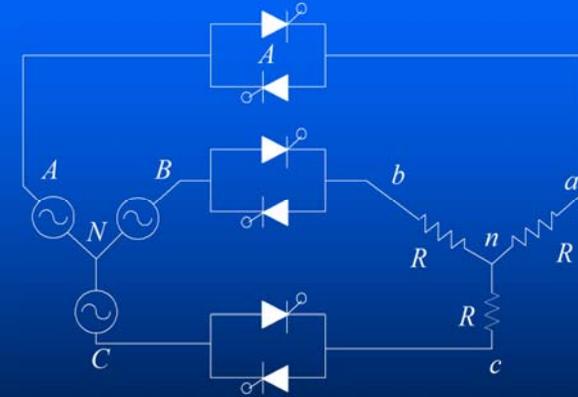

## 5.3 3상 전압조절기: 전압

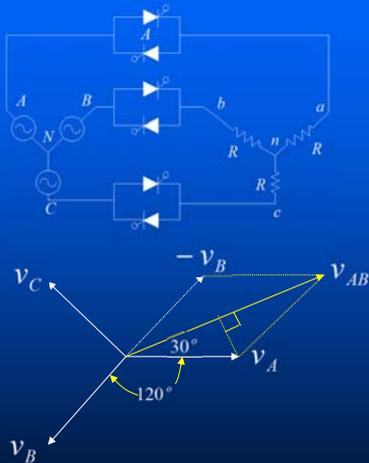

$$v_A = \sqrt{2}V \sin \omega t$$

$$v_B = \sqrt{2}V \sin \left( \omega t - \frac{2\pi}{3} \right)$$


$$v_C = \sqrt{2}V \sin \left( \omega t - \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$v_{AB} = 2v_A \cos(30^\circ) \angle 30^\circ$$

$$= 2v_A \frac{\sqrt{3}}{2} \angle 30^\circ$$

$$= \sqrt{3}v_A \angle 30^\circ$$

## 5.3 3상 전압조절기(Δ 결선)

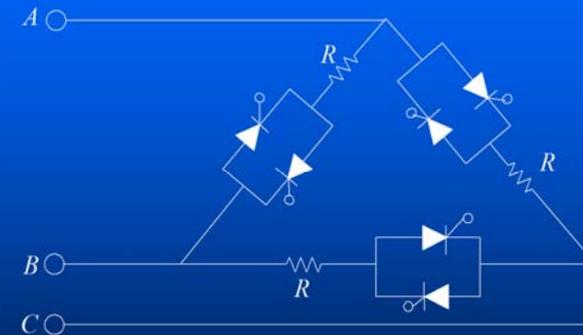


## 5.4 유도전동기 속도제어

- 전압제어(Voltage Control)
  - 1차 전압제어
  - Squirrel-cage(농형)
- 전압-주파수제어(Voltage /Frequency Control)
- 주파수 제어(Frequency Control)

$$N = \frac{120f}{P}(1-s)$$

## 5.5 정지형 무효전력제어

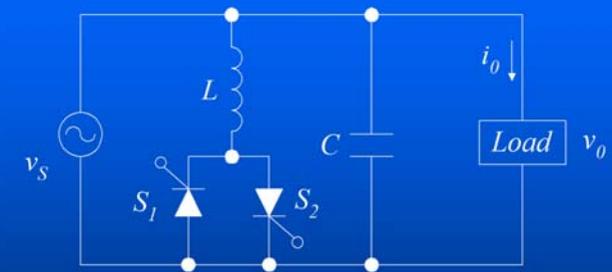

- L의 가변에 의한 역률 보상
- Load의 값에 따라 효율적으로 무효전력 관리